


ID: 2023200000769

Sum = 7+6+9 = 22 ; BJT model ; BC547C

$$V_{cc} = 2V_{CE} = 10$$

$$I_c = 2.0 \text{ mA} \quad V_{CE} = 5.0 \text{ V} \quad \beta(\text{min}) = 420$$
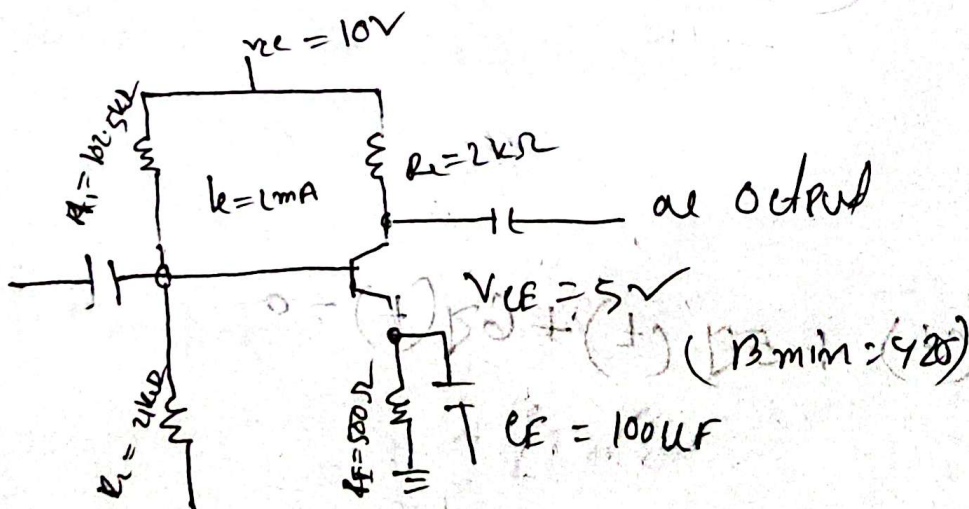
$$\beta = I_c / I_b = \frac{2 \text{ mA}}{420} = 4.76 \times 10^{-3}$$



$$V_E = \frac{1}{10} V_{cc} = \frac{1}{10} \times 10 = 1 \text{ V}$$

$$R_E = \frac{V_E}{I_E} = \frac{V_E}{I_c} = \frac{1}{2 \times 10^{-3}} = 500 \Omega$$

$$V_{RC} = V_{cc} - V_{CE} - V_E = 10 - 5 - 1 = 4 \text{ V}$$

$$\therefore R_e = \frac{V_{re}}{I_e} = \frac{4}{2 \times 10^{-3}} = 2000 \Omega = 2 \text{ k}\Omega$$

$$V_B = V_{BE} + V_E = 0.7 + 1 = 1.7 \text{ V}$$

$$V_B = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_C$$

$$= \frac{21}{R_1 + 21} \times 10$$

$$R_1 = 102.5 \text{ k}\Omega$$

$$R_e \leq 1/10 \beta R_E$$

$$R_2 \leq 1/10 \times 420 \times 500$$

$$R_2 = 21 \text{ k}\Omega$$

$$\text{now } r_e = \frac{26 \text{ mV}}{I_E} = \frac{26 \text{ mV}}{2 \text{ mA}}$$

$$r_e = 13 \Omega$$

input impedance $Z_{in} = R_1 \parallel R_2 \parallel \beta r_e$

$$= \left(\frac{1}{102.5} + \frac{1}{21} + \frac{1}{\beta (13 \times 10^{-2})} \right)^{-1}$$

$$= 4.157 \text{ k}\Omega$$

out put impedance = $R_e \parallel R_o (\infty)$

$$= \left(\frac{1}{R_e} + \frac{1}{R_o} \right)^{-1}$$

$$= \left(\frac{1}{R_e} + \frac{1}{\infty} \right)^{-1}$$

$$= \left(\frac{1}{R_e} \right)^{-1}$$

$$= R_e = 2k\Omega$$

Input AC $V =$

$$(4+5+9) \div 3 = 6V$$

Assignment - 02

mine is even



modd no 8RD-00 VDE-SL-E

0V

here $V =$
least = 50 mV

using BCG 7BJT

for 50 mA, $\beta = 145$


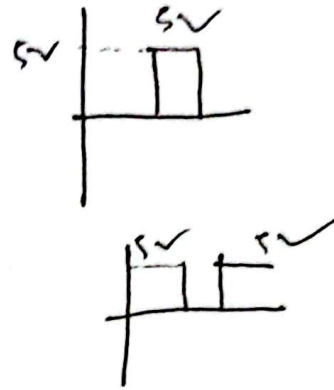
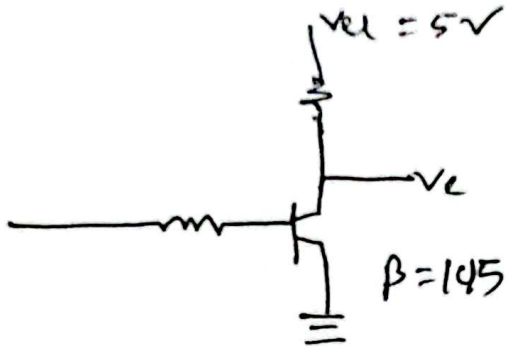


$$I_B \approx \frac{I_{\text{sat}}}{\beta}$$

$$I_B \approx 0.34 \text{ mA}$$

let $I_B = 0.689 \text{ mA}$
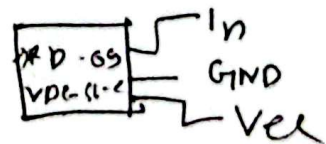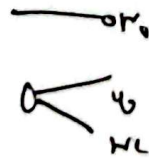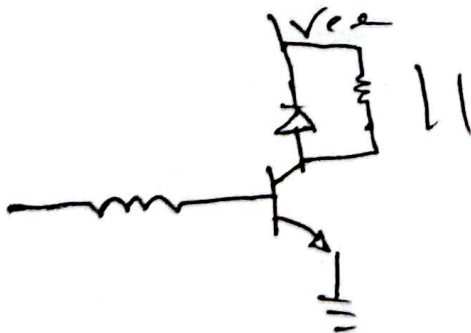
$$R_B = \frac{V_{i0.7}}{I_B} = \frac{5 - 0.7}{0.689} = 6.24 \text{ k}\Omega$$



Ready driver